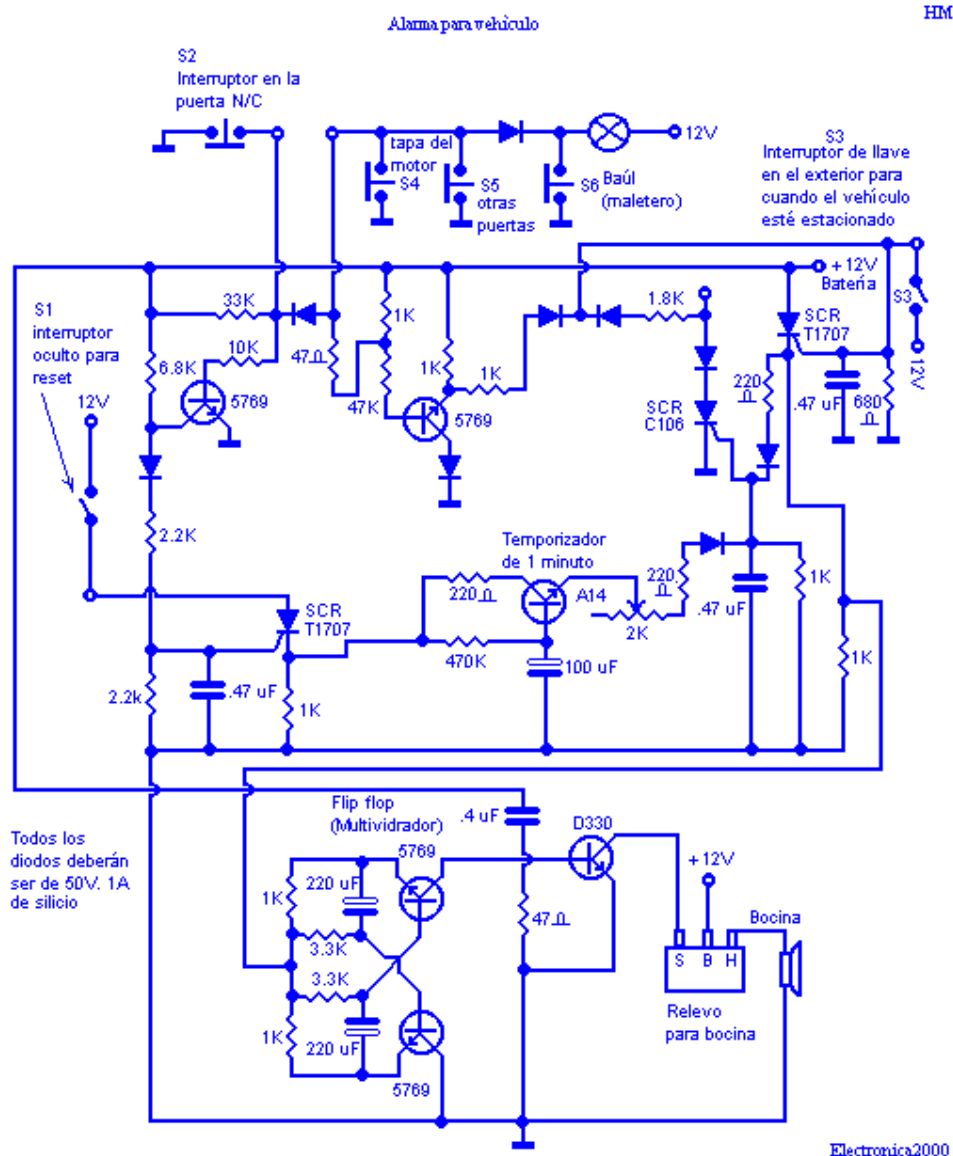


Alarma para vehículo

Este circuito está diseñado para activarse automáticamente siempre que se abra una puerta del vehículo, para reponer la alarma en su estado normal se usa el S1. Consta de un temporizador configurado para 1 minuto de tiempo, un multivibrador amplificado que hará sonar la bocina, esta es una normal de audio tipo sirena.



Tableta de circuito impreso

No tiene circuito impreso

Este material didáctico es de uso educativo, por ningún motivo se permite su uso comercial. Quien desee utilizarlo en un sitio web, puede hacerlo, siempre que se mencione la fuente.

Copyright © electronica2000.com. Todos los derechos reservados.