




Amplificador de audio de 30 vatios



El diagrama y los componentes de este amplificador son exactamente iguales al de 30 vatios con preamplificador, con la diferencia que este no cuenta con un preamplificador. Ensamblado ininidad de veces este amplificador para sustituir la sección de amplificación de varios equipos que ya no se encontraron los circuitos integrados o transistores originales de la salida de amplificación y los sustituía con este amplificador, te garantizo que tiene una amplificación excelente.

El STK437 tiene un vatiaje de 30 a diferencia de su hermano menor el STK435 que tiene 15, el 50% para cada canal.

En esta misma configuración `puedes colocar el STK435, lo único que tienes que hacer es cambiar R1, por una de 220 ohmios y el voltaje tendrá que ser 25.

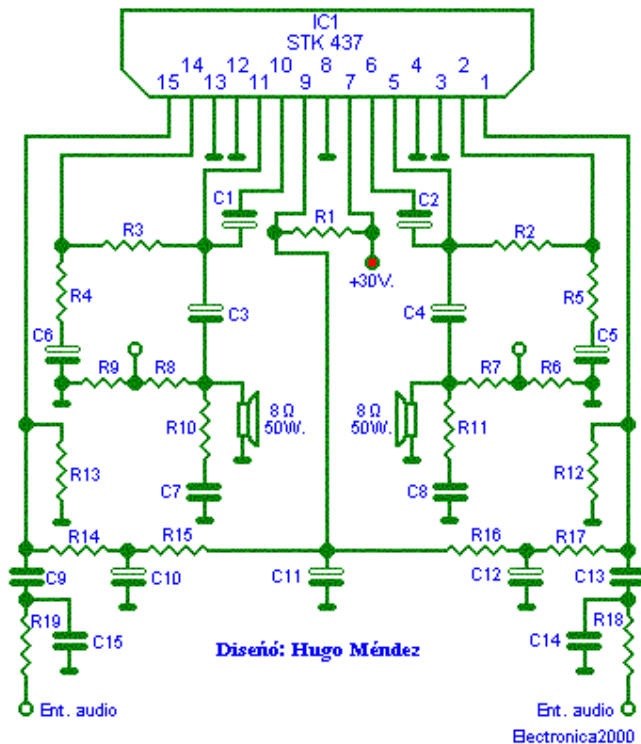AMPLIFICADOR DE 30 W (15 POR CANAL) (Probado)



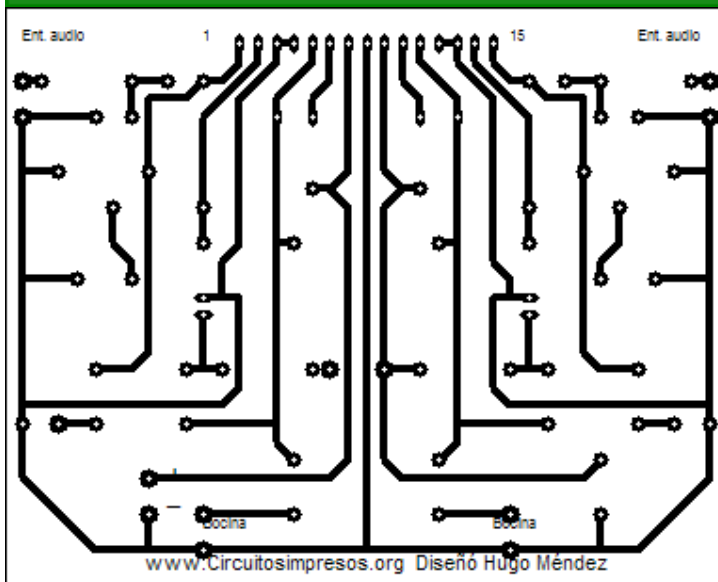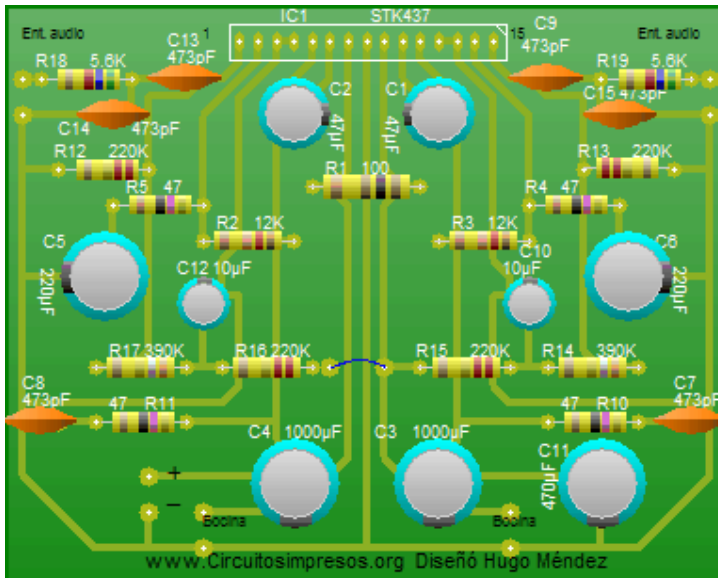

Este material didáctico es de uso educativo, por ningún motivo se permite su uso comercial.

Copyright © electronica2000.net. Todos los derechos reservados.