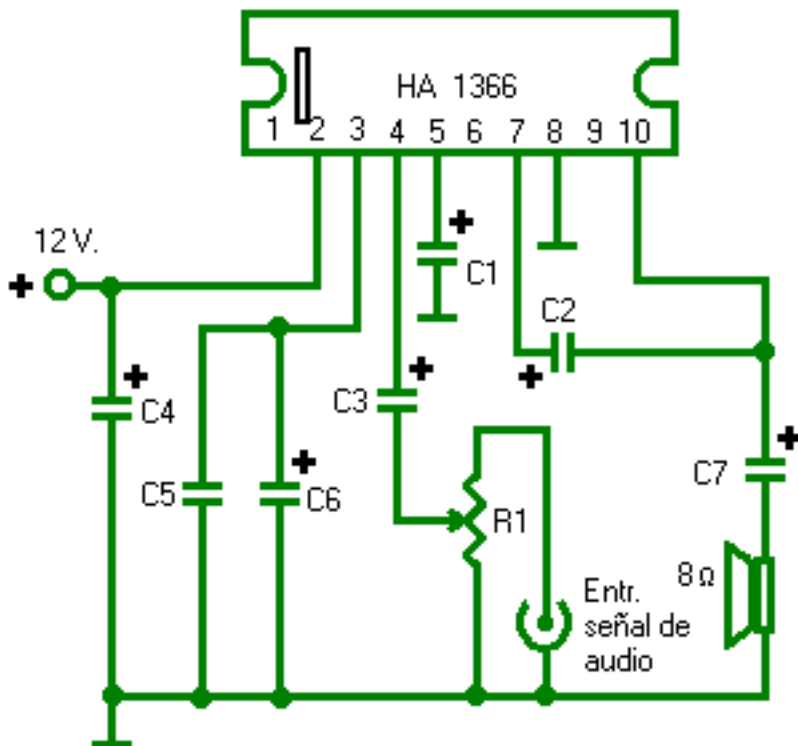


AMPLIFICADOR DE AUDIO 7 VATIOS

- IC: HA 1366
- C1, C2: 33 mF. 16 V.
- C3: 1 mF. 16V.
- C4: 1000 mF.16 V.
- C5: 220 pF.
- C6: 100 mF.
- C7: 470 mF. 16 V
- R1: 20 ohmios



Este amplificador de 7W. puede substituir cualquier otro que trabaje con 12 voltios. Como puedes ver los componentes externos son muy pocos, o sea que el montaje es sencillo.

