




Intercomunicador

Este es un intercomunicador, que, básicamente es un amplificador de baja impedancia de entrada para poder usar como micrófono una bocina común (8 ohmios). Con el interruptor de 4 polos 2 posiciones hacemos la inversión de las bocinas. En otras palabras, en determinado momento la bocina "Base" será micrófono y la "remoto", bocina y viceversa.


Te recomiendo que no separes las bocinas por más de 20 metros, para que no haya una pérdida considerable de sonido. No dejes de ver la versión animada del diagrama para que puedas ver el cambio de posición del interruptor y asimismo, el de las bocinas.

INTERCOMUNICADOR

HM

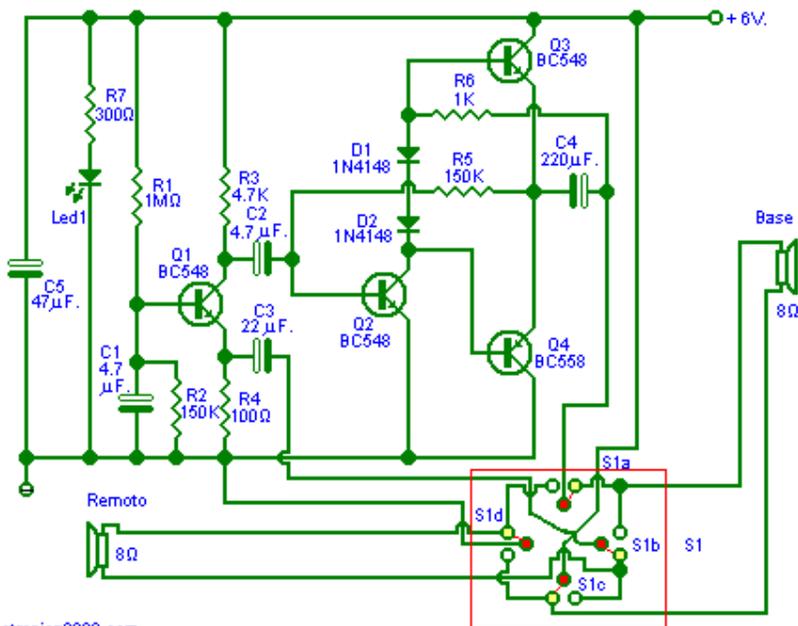

electronica2000.com

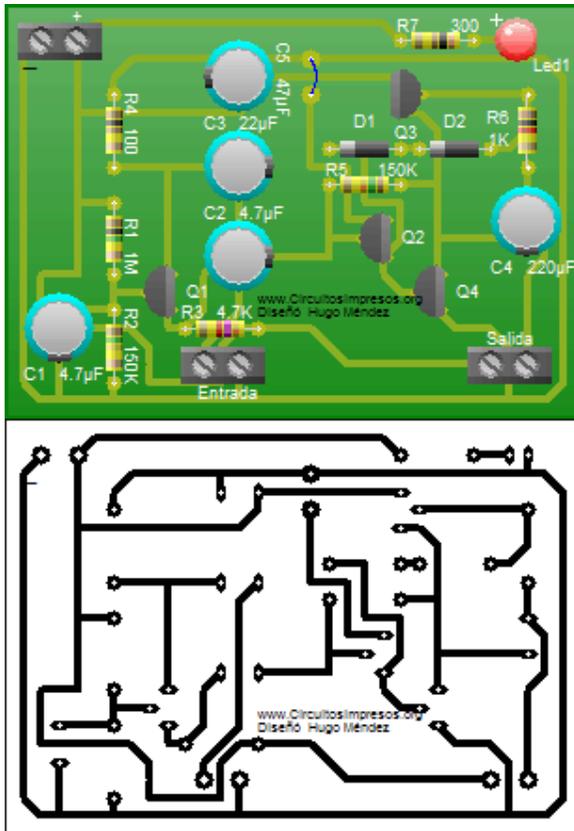

Este material didáctico es de uso educativo, por ningún motivo se permite su uso comercial.

Copyright © electronica2000.net. Todos los derechos reservados.