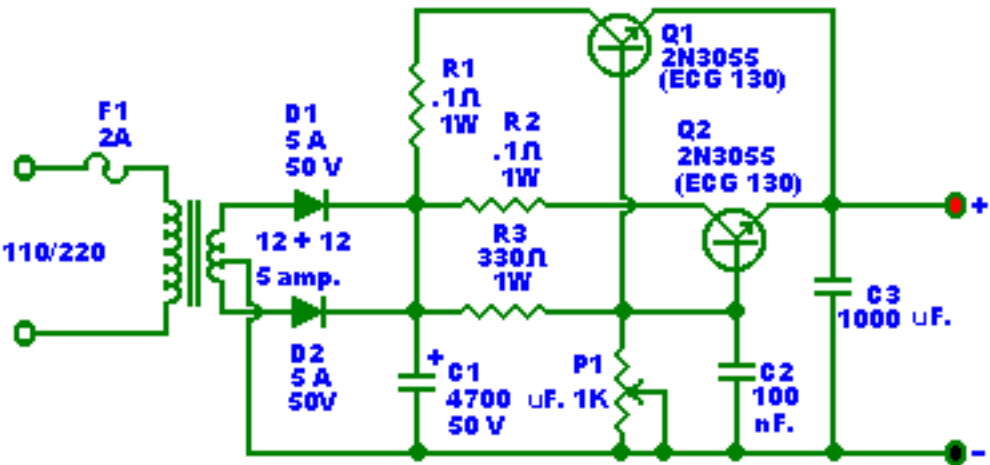


FUENTE DE 5 AMPERIOS

HM



P1 debe de ser un potenciómetro de alambre, con este ajustamos el voltaje de salida, sobra decir que los transistores deben de ser montados en disipadores de calor.

USOS QUE SE LE PUEDEN DAR: Para alimantar amplificadores de potencia, equipos de radioaficionados, etc.

Diseño: Hugo Méndez

