



El transformador para esta fuente puede ser de 12, 15 ó 25 voltios de 1 á 5 amperios, en la configuración actual es para 2 amperios, si deseas ampliar el amperaje debes substituir Q1 por el 2N3055 y el Q2 por el ECG 152. la función del zener es mantener en 3 voltios el nivel más bajo y que no se dañen los transistores.

