



La base que se utiliza para este mezclador es el TL081 (operacional con FET en la entrada), la ganancia está determinada por el resistor de 150K (circuito de retroalimentación). Las entradas se pueden aumentar hasta 10. Todos los resistores a 1/8 W. Blindar las entradas y salidas.