



Para los amantes del audio, aquí les presento este mezclador, el cual utiliza el excelente y por lo mismo tan popular 741, está diseñado en estéreo y con 3 entradas. Las líneas punteadas te indican que debes usar potenciómetros dobles, así como los jacks, estos, de los utilizados para insertar los audifonos (no miniatura).

La fuente para su alimentación puede ser de 12 ó 15 voltios, esta es otra de las ventajas del 741, es muy flexible para su alimentación. Para colocar el mezclador ya armado es conveniente usar una caja de metal, para garantizar la calidad del sonido con esto evitamos ruidos. No está demás decir que debes soldar del negativo de la tableta un alambre a la caja metálica o bien diseñar la tableta de forma que cuando la atornilles el negativo del circuito haga contacto con la misma.

