



El alcance de este transmisor es de aproximadamente unos 2 kilómetros con una buena antena.

NOTA: SI QUIERES UN ALCANCE MAYOR(MAYOR POTENCIA MAYOR CONSUMO) PUEDES EXPERIMENTAR CAMBIANDO EL RESISTOR DE 100 OHMIOS POR UNO DE 87 Y LUEGO CON UNO DE 68 OHMIOS.

DEBERAS COLOCARLE UN DISIPADOR DE CALOR AL TRANSISTOR.



