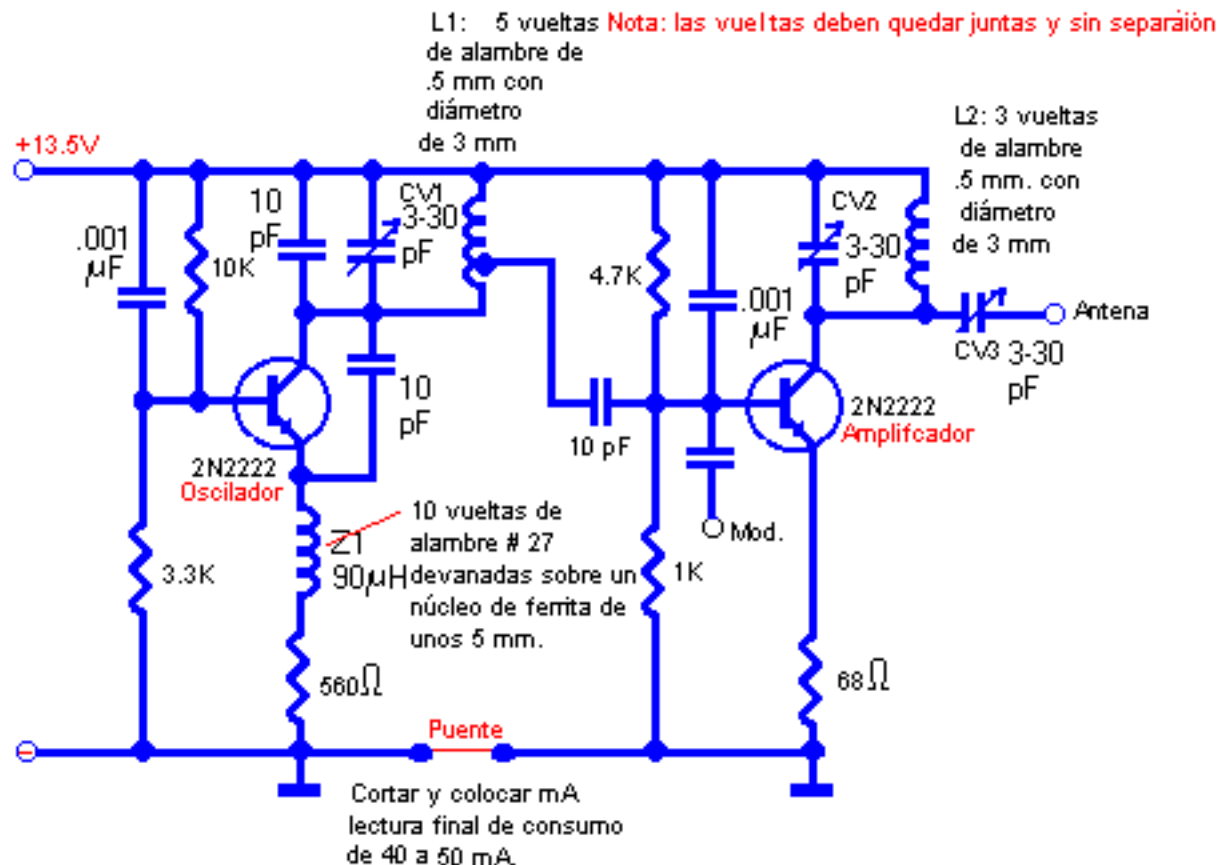


TRANSMISOR DE 500 mW. EN FM  
(Para experimentar, no ha sido probado)



AJUJSTE: El primer paso es ajustar el oscilador a la frecuencia deseada con la ayuda de un radio operando en FM, con el CV1, en seguida se ajusta el CV2, colocándolo en el centro de su recorrido y luego ajustar hasta que el mA de su mayor lectura, El último ajuste es el de CV3 para lograr la mayor radiación en la antena, siempre observando que el mA suba. Ahora le colocamos la señal de una grabadora u otro aparato generador de sonido para modular.