

# SENCILLO CONTROL AUTOMATICO DE LUZ U OTRO APARATO ELECTRONICO

1N4401

T1

110/  
220  
VCA

6V

470 $\mu$ F  
10/16 V

Forma de ubicar la fotocelda y la bombilla si decides convertir este circuito en una alarma.

bombilla fotocelda

10K

33K

LDR

RELEVO

BC170B

